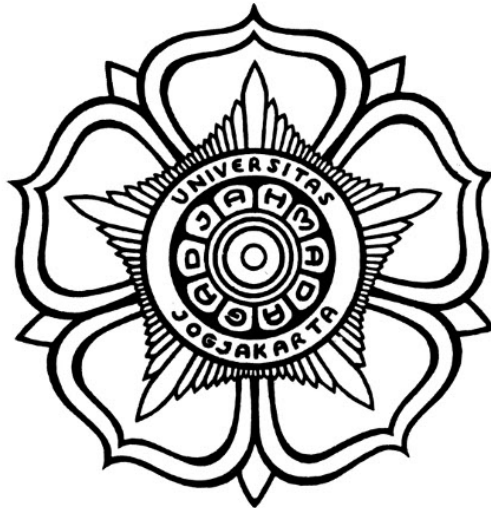


# **TUGAS**

## **PERANCANGAN SISTEM DIGITAL**




**Disusun oleh:**  
**AFRIZAL DANI SAOQI**  
**17/413500/TK/45940**

**DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN TEKNOLOGI  
INFORMASI  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA  
YOGYAKARTA**

**2020**

## 1 Decoder 2 to 4 using behavioral modeling

### 1. Architecture

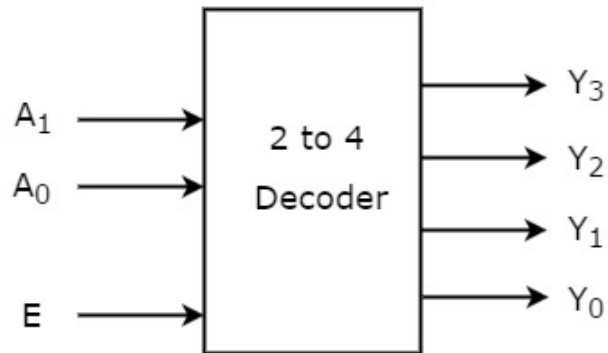

**Gambar 1:** Architecture

### 2. Source Code

```

// Initialize verilog module, stating input and output will be
module decoder_24(
    input [1:0]w,
    input EN,
    output [3:0]out
);

// Stating behavioral model, output 'out' is stated by 'reg'
// The output is always preserved by the input 'w'
reg [3:0]out;
always @(w,EN)
begin
    if (EN==1'b1) //When Enable
        if (w==2'b00)
            out=4'b0001;
        else if (w==2'b01)
            out=4'b0010;
        else if (w==2'b10)
            out=4'b0100;
        else if (w==2'b11)

```

```

        out=4'b1000;
        else
            out=4'bZZZZ; // for rare situation
        else // When disable , output=0
            out=4'b0000;
    end
endmodule

```

### 3. TestBench Source Code

```

// Simulating baseline time for simulation control
`timescale 1ns / 1ns
// Initialize module for test bench
module tb_decoder_24;
    reg [1:0]w; // Input circuit 2bit
    reg EN;

    // Output circuit
    wire [3:0]out; // ouput 4 bit

    // Instantiate
    decoder_24 decoder1 (w, EN, out);

    //Initialize begin
    initial begin
        // Create file 'vcd' for running on gtkwave while comp
        $dumpfile ("tb.vcd");
        $dumpvars (0, tb_decoder_24);
        #0 w = 2'b00; EN=1'b0 ;
        #10 w = 2'b01; EN=1'b0;
        #10 w = 2'b10; EN=1'b0;
        #10 w = 2'b11; EN=1'b0;
        #10 w = 2'b00; EN=1'b1;
        #10 w = 2'b01; EN=1'b1;
        #10 w = 2'b10; EN=1'b1;
        #10 w = 2'b11; EN=1'b1;
    end
endmodule


```

#10 ;

end


endmodule

#### 4. Command Line

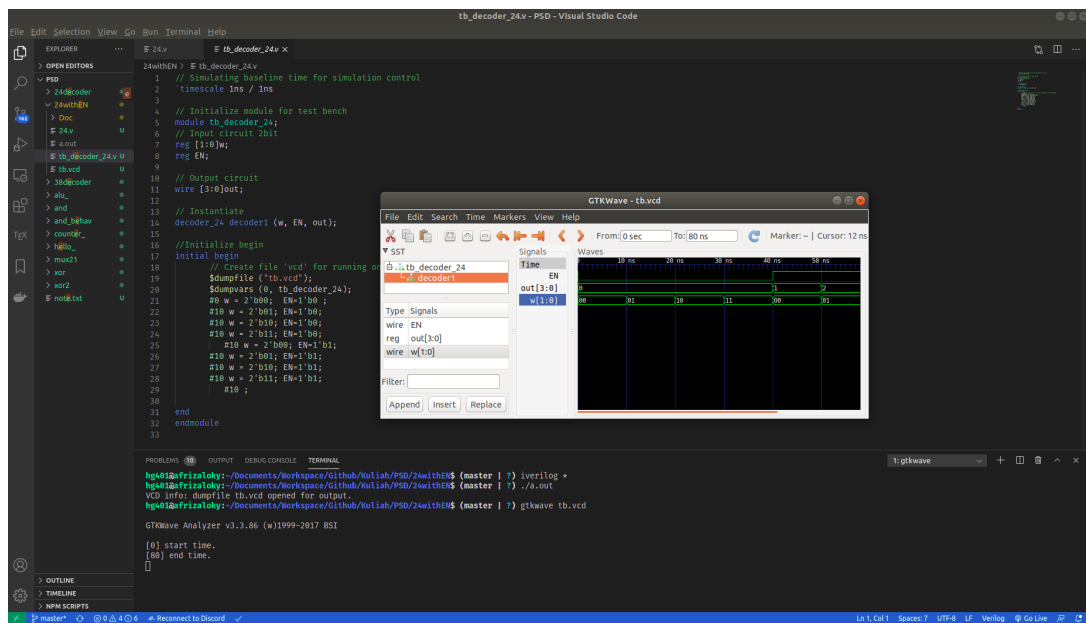

**Gambar 2:** Command Line


#### 5. Simulation

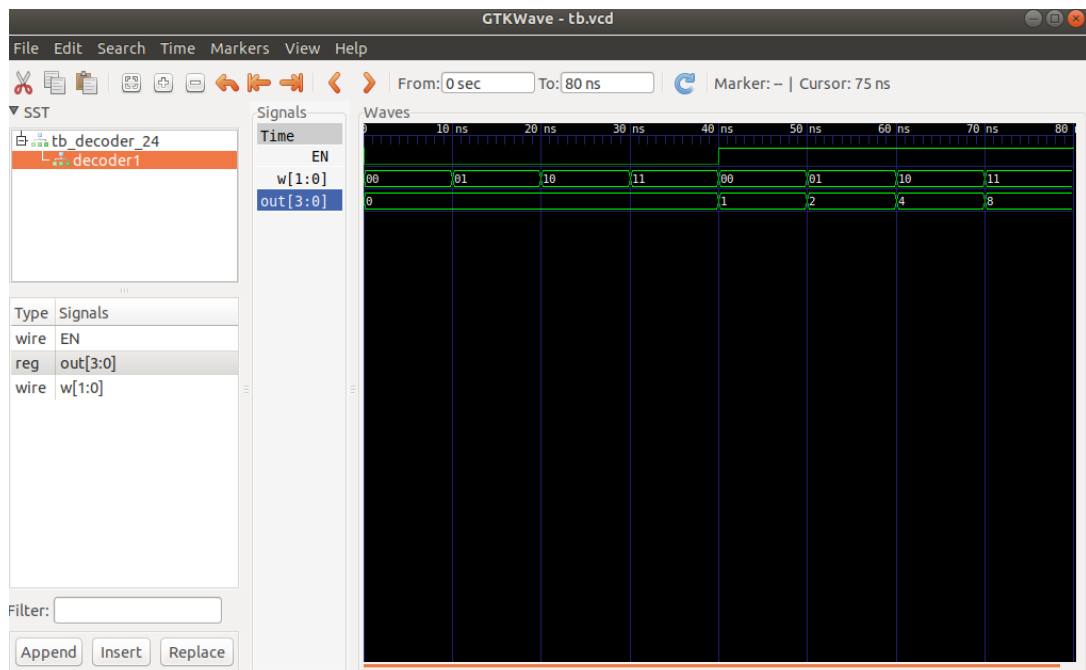

**Gambar 3:** Simulasi Decoder 2 to 4

## 2 Decoder 3 to 8 using decoder 2 to 4

### 1. Architecture

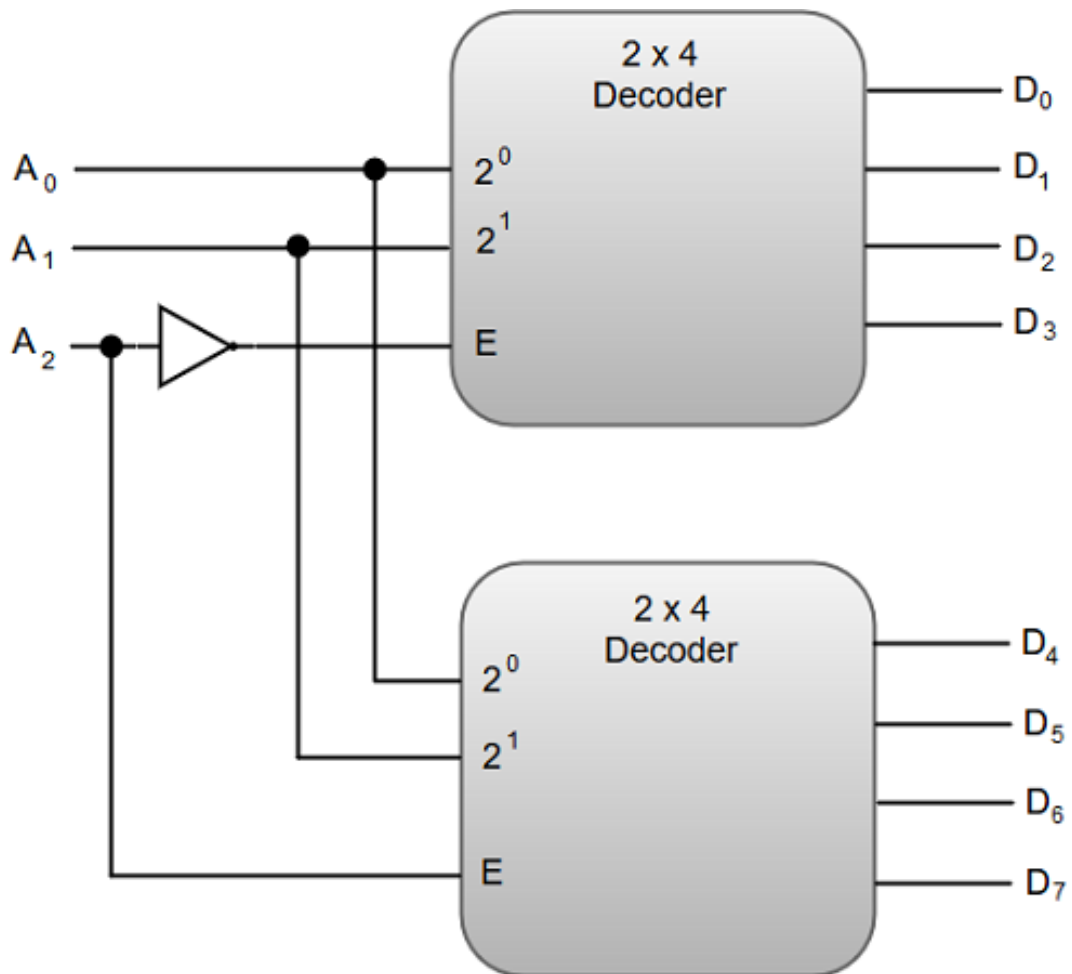

**Gambar 4:** Architecture

## 2. Source Code 2 to 4

```
// Initialize verilog module, stating input and output will be
module decoder_24(
    input [1:0]w,
    input EN,
    output [3:0]out
);

// Stating behavioral model, output 'out' is stated by 'reg'
// The output is always preserved by the input 'w'
reg [3:0]out;
always @(w,EN)
```

```

begin
    if (EN==1'b1) //When Enable
        if (w==2'b00)
            out=4'b0001;
        else if (w==2'b01)
            out=4'b0010;
        else if (w==2'b10)
            out=4'b0100;
        else if (w==2'b11)
            out=4'b1000;
        else
            out=4'bZZZZ; // for rare situation
    else // When disable , output=0
        out=4'b0000;
end
endmodule

```

### 3. Source Code 3 to 8 using 2 to 4

```

module decoder_38 (
    input [2:0]w, // declaration 3 bit input
    output [7:0]out // declaration 8 bit output
);

    decoder_24 dec0 ( w[1:0], ~w[2], out[3:0]); // instance modul
    decoder_24 dec1 ( w[1:0], w[2] , out[7:4]); // instance modul

endmodule

```

### 4. TestBench Source Code

```

`timescale 1ns / 1ns

module tb;

    reg [2:0] w;
    wire [7:0] out;

```


```

decoder_38 dec(w,out);
initial begin
    $dumpfile ("tb.vcd");
    $dumpvars (0, tb);
    w= 3'b000;
#10 w= 3'b001;
#10 w= 3'b010;
#10 w= 3'b011;
#10 w= 3'b100;
#10 w= 3'b101;
#10 w= 3'b110;
#10 w= 3'b111;
#20;

end
endmodule

```


## 5. Command Line

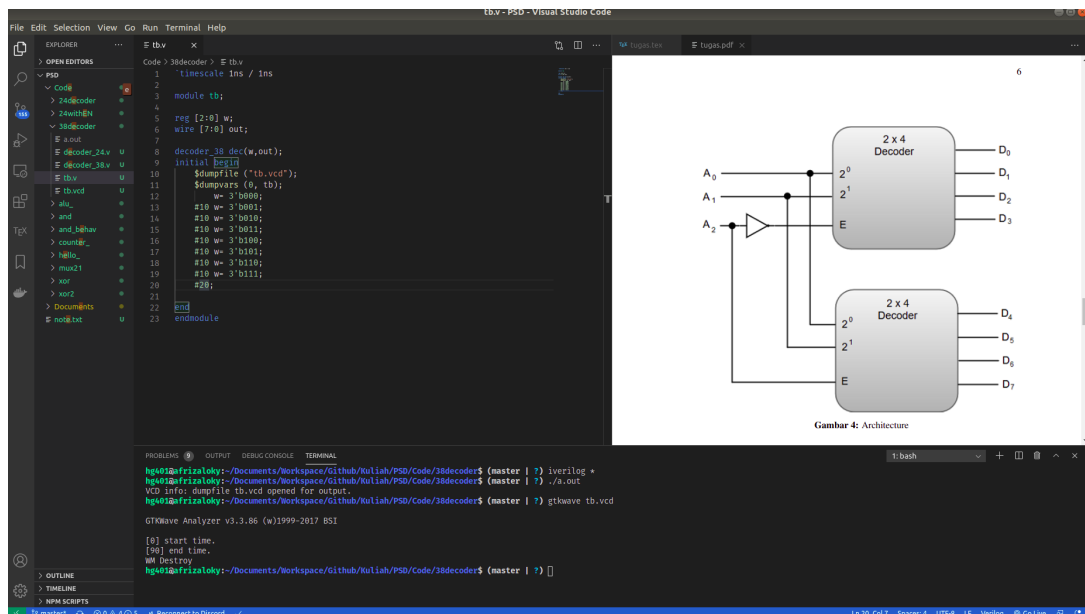

**Gambar 5: Command Line**



## 6. Simulation

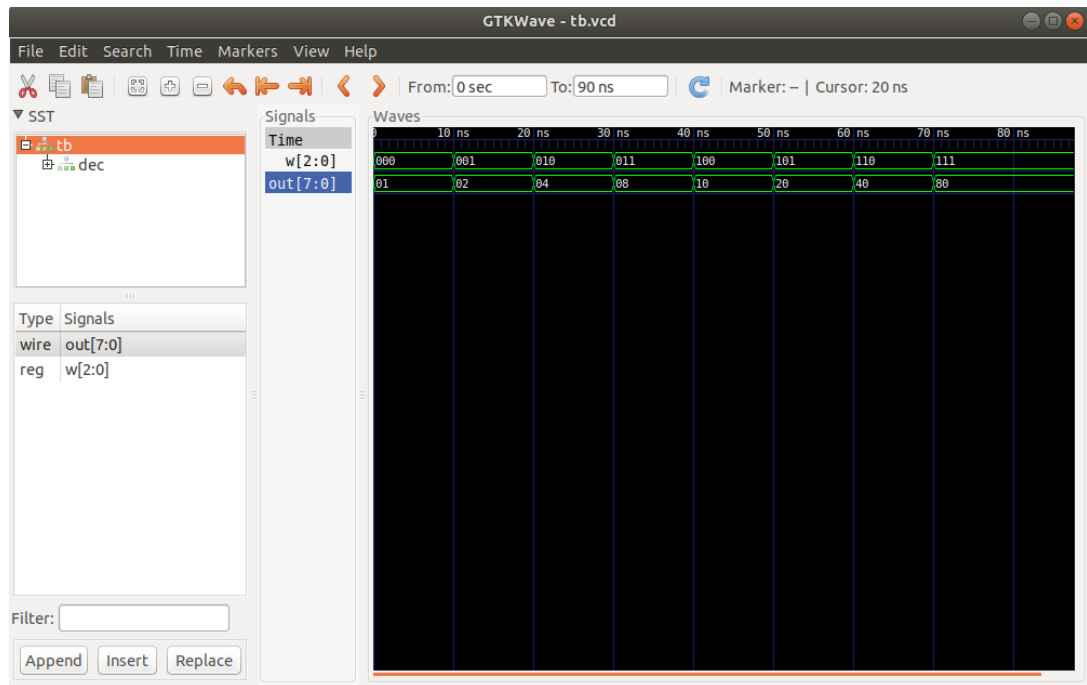

**Gambar 6:** Simulasi Decoder 3 to 8